

$$R5 = R6 = R2 = R4 = 50k\Omega$$

$$(V_{in} - V_i)G_5 = (V_i - V_B)G_6$$

$$V_{in} = 2V_i - V_B$$

$$(V_A - V_i)G_4 = (V_i - V_O)G_3$$

$$2V_i = V_A + V_O$$

$$V_{in} = V_A + V_O - V_B$$

$$V_{in} = V_A + V_O + V_O \frac{G_2}{G_1}$$

$$V_{in} = V_O \frac{G_1^2 G_2}{G_1 G_2} + V_O \frac{G_2}{G_1} + V_O$$

$$V_{in} = V_O \left(\frac{G_1^2 G_2}{G_1 G_2} + \frac{G_2}{G_1} + 1 \right)$$

$$V_{in} = V_O \left(\frac{G_1^2 G_2 + G_2 G_1 + G_1 G_2}{G_1 G_2} \right)$$

$$\frac{V_O}{V_{in}} = \frac{G_1 G_2}{G_1^2 G_2 + G_2 G_1 + G_1 G_2}$$

$$\frac{V_O}{V_{in}} = \frac{\frac{G_1 G_2}{G_2}}{G^2 + \frac{G_1}{G_1} + \frac{G_1 G_2}{G_1 G_2}}$$

$$V_B G_2 = -V_O G_2$$

$$V_B = -V_O \frac{G_2}{G_2}$$

$$G_1 V_A = -V_B G_1$$

$$V_A = \frac{V_O G_1 G_2}{G_1 G_2}$$



Norma de Normalización $\Omega = \frac{1}{80\text{ms}} = 12,5\text{K rad/s}$

$\omega_1 = 2\pi f_1$

$\omega_2 = 2\pi f_2$

$\omega_1 = \frac{2\text{KHz} \cdot 2\pi}{12,5\text{K}} = 1,0\text{ rad/s}$ con una desviación del 5%

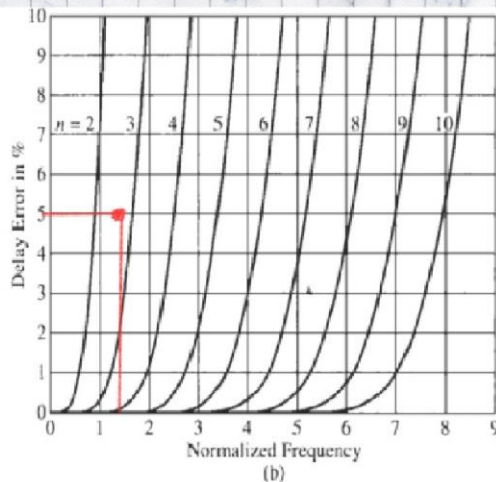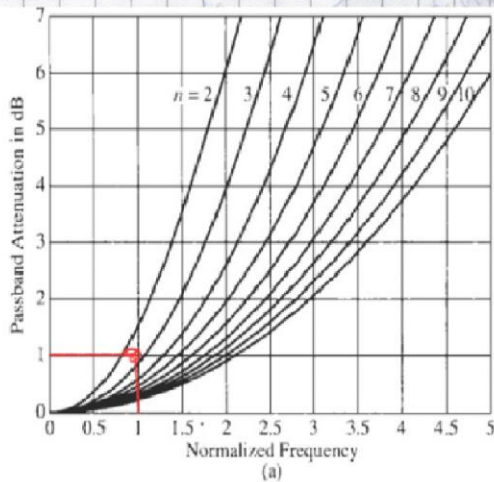$\omega_2 = \frac{3\text{KHz} \cdot 2\pi}{12,5\text{K}} = 1,5\text{ rad/s}$ con una desviación del 5%



$\omega_1 = 1 \Rightarrow n = 3$

$\omega_2 = 1,5 \Rightarrow n = 3$

$\cosh(s) = \frac{\cosh(s)}{\sinh(s)} = \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3}{s} + \frac{1}{\frac{5}{s}}}$

$\cosh(s) = \frac{1}{s} + \frac{5s}{15 + s^2}$

$\frac{\cosh(s)}{\sinh(s)} = \frac{5s^2 + 15 + s^2}{s(s^2 + 15)}$

$T(s) = \frac{15}{s^3 + 6s^2 + 15s + 15}$

$$T(s) = \frac{6,4224528}{(s^2 + 3,67781s + 6,4224528)} \cdot \frac{2,32218}{(s + 2,32218)}$$

$$T(s) = \frac{\frac{1}{C_1 C_2 R_1 R_2}}{s^2 + \frac{s \cdot 1}{C_1 R_1} + \frac{1}{C_1 C_2 R_1 R_2}}$$

$$C_1 = C_2 = C$$

$$\frac{1}{C R_1} = 3,67781 \quad C = 1$$

$$R_1 = 0,2719 \Omega$$

$$\frac{1}{C R_1 R_2} = 6,4224528$$

$$R_2 = 0,57265 \Omega$$

Desnormalizo en frecuencia

$$C' = \frac{C}{\omega} = \frac{1}{12,5 \text{ Krad/s}} = 80 \text{ nF}$$


Convertido los capacitores en unos de 1000 pF y obteno un nuevo norma de inductancia

$$\frac{C'}{Z_R} = C'' = 1000 \text{ pF}$$

$$Z_R = 80 \text{ K}\Omega$$

$$R'_1 = R_1 \cdot Z_R = 0,2719 \Omega \times 80 \text{ K}\Omega = 21,75 \text{ K}\Omega$$
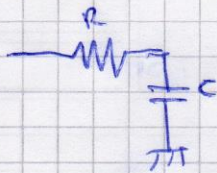
$$R'_2 = R_2 \cdot Z_R = 0,57265 \Omega \times 80 \text{ K}\Omega = 45,81 \text{ K}\Omega$$



$$\frac{1}{s + \frac{1}{CR}}$$

$$\frac{2,32218}{s + 2,32218}$$

$$C = 1$$

$$\frac{1}{CR} = 2,32218$$

$$R = 0,4308629$$

Desnormalizo en frecuencia

$$C' = \frac{C}{\omega} = \frac{1}{17,5 \text{ rad/s}} = 80 \mu\text{F}$$

Re-normalizo en impedancia

$$C'' = \frac{C'}{Z_n} \Rightarrow 680 = \frac{C'}{Z_n} \Rightarrow Z_n = \frac{80 \mu\text{F}}{680} = 117,647 \text{ K}\Omega$$

$$R' = R \cdot Z_n = 50,66 \text{ K}\Omega$$